
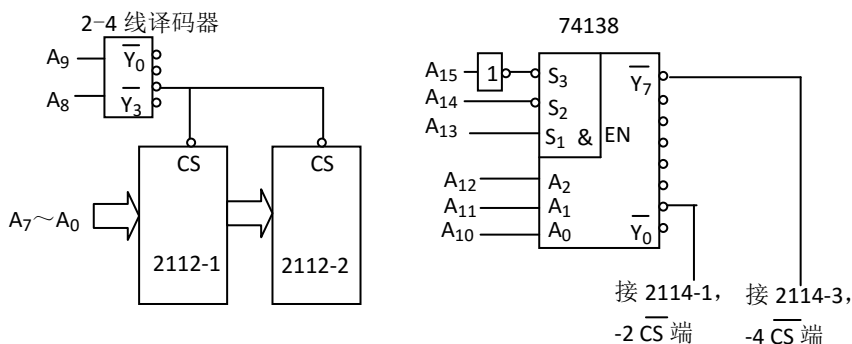


第七章习题

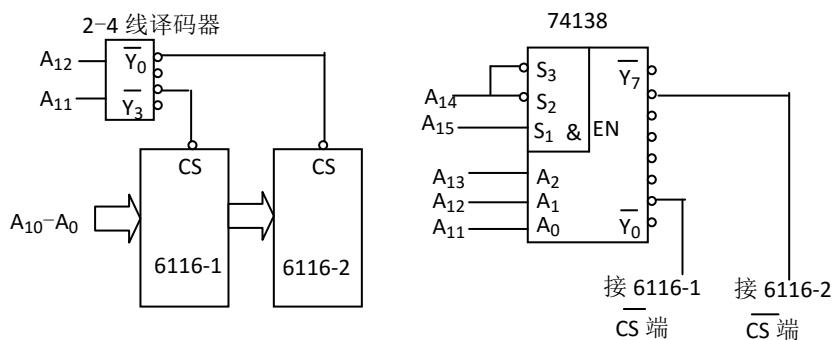1、RAM2112(256×4)和 RAM2114($1k \times 4$) 组成所示电路。试确定图示各电路中 RAM 芯片的寻址范围，用 16 进制数表示。



2、RAM6116($2k \times 8$) 组成所示电路。试确定图示各电路中 RAM 芯片的寻址范围，用 16 进制数表示。



3、分析下图所示电路，①试说明#1 存储器和#2 存储器分别在什么条件下被选中；②以 16 进制形式分别写出#1 存储器和#2 存储器的地址范围；③该存储系统字节长度是多少？

